펌웨어 구현

기술의 이해

✓ 사물인터넷(IoT)

인터넷에 연결되어 인터넷과 같은 방식으로 작동하는 센서 컴퓨터가 주변의 환경을 센서를 이용하여 인식하고 인간의 신경계처럼 작동할 수 있도록 해준다.

* 애드혹 네트워크(Ad-hoc): AccessPoint가 없이 흩어져 있는 노드끼리 무선통신으로 연결되어있는 네트워크

✓ 사물인터넷 필수 기술

- SoftWare
- Network
- HardWare

✓ 하드웨어 장치 - 보드

Arduino, Raspberry Pi, Intel Galileo/Edison등



Arduino UnoBoard



Raspberry Pi

✓ 하드웨어 장치 - 액츄에이터

외부로부터 에너지를 공급해 동력을 생산하는 기기





✓ 주요 네트워크 기술

- 사물 공간 연결을 대표하는 것이 무선 센서 네트워크(Wireless Sensor Network) 기술
- 무선 기술과 MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)의 발전으로 작고 값싼 스마트 센서들이다양한 분야에서 응용
- 응용 분야는 환경 모니터링, 헬스케어, 보안 및 감시, 스마트 홈, 스마트 그리드 등 매우 다양
- 사물 통신 네트워크는 서로 다른 종류의 수많은 기기 및 사물이 네트워크에 접속하는 특징

ZigBee : 저속, 근거리, 작은 크기로 전력소모량 적고 저렴

Z-Wabe: 하나이상의 노드들과 제어 유닛 사이에서 신뢰성 있는 통신 제공

5G: 5세대 이동통신, 최대 초당1기가바이트 수준의 전송속도

초고화질 영상, 3D 영상, 홀로그램 등 대용량 데이터 전송에 필수적

전기 전자 기초

▶ 전기 전자 기초

✓ 용어 정리

용어	설명
전기회로	전기가 흐를 수 있도록 통로가 끊어지지 않고 연결되어 있는것
전원	전기를 공급해 주는 역할(ex-건전지)
전압(Voltage)	전류를 흐르게 하는 힘 / 단위 : VOLT / 기호 : V
전류(Current)	전기의 흐름을 나타내는 크기, 1초에 흐르는 전기의 양 / 단위 : AMPERE / 기호 : A
저항(Registance)	전류의 흐름을 방해하는 것 / / 단위 : Ω (옴) / 기호 : R
직류	전압이나 전류의 크기와 방향이 일정하고 변화가 없는 것 - 일반적인 전자제품, 자동차 베터리, 건전지
교류	전압이나 전류의 크기와 방향이 주기적으로 변화하는 것 - 가정용 전원
옴의 법칙	V = IR 도체의 두 지점 사이에 나타나는 전위차에 의해 흐르는 전류의 일정한 법칙

Arduino

► Arduino 기본개념

✓ 아두이노란

다양한 센서나 부품 등의 장치를 연결할 수 있는,

오픈소스를 지향하는 마이크로 컨트롤러를 내장한 기기제어용 기판.

마이크로 컨트롤러를 사용하여 만들어진 개발보드라고 볼 수 있음. (* ATmega328 컨트롤러사용)

* 마이크로컨트롤러 : 컴퓨터본체에 해당하는 기능을 하나의 칩으로 집약시켜놓은 저사양 컴퓨터

✓ 아두이노 종류


아두이노 우노

아두이노 나노

아두이노 레오나르도

아두이노 마이크로

▶ Arduino Uno보드 설명

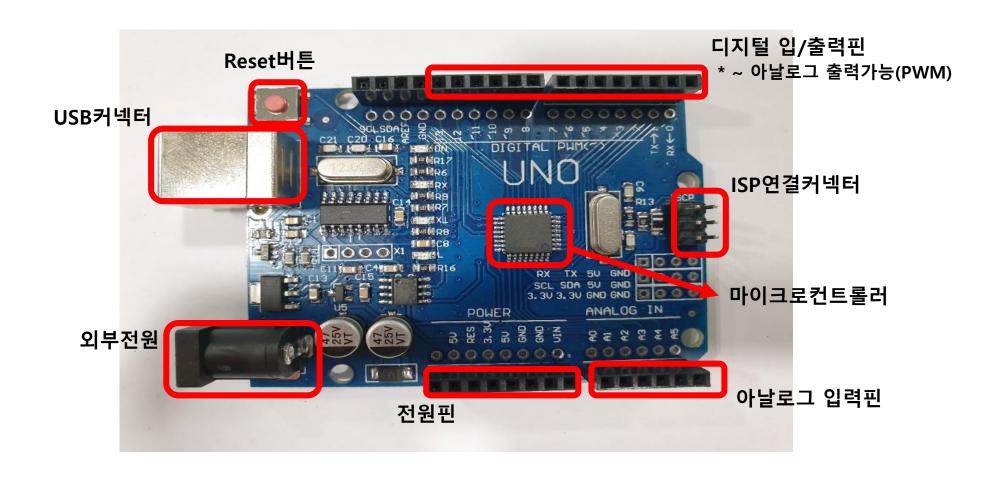


▶ Arduino 장비세트



Arduino UnoBoard



이더넷 쉴드

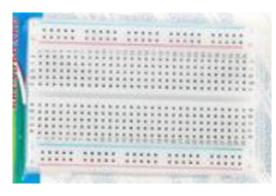

브래드 보드



인체감지센서



OLED모듈



DHT11센서 온습도센서




RGB LED모듈



수동 피에조 부저

▶ Arduino 장비세트

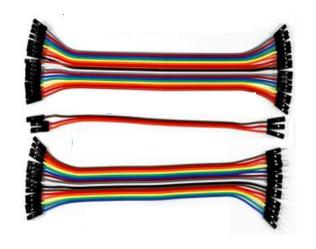


암암, DHT-11암암, 암수 케이블



암수 케이블



USB 케이블

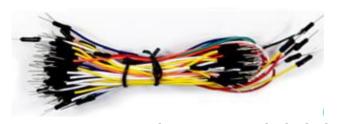

브래드보드용 점퍼케이블



택트스위치/캡





LED




220옴 저항기


▶ 아두이노 동작방식

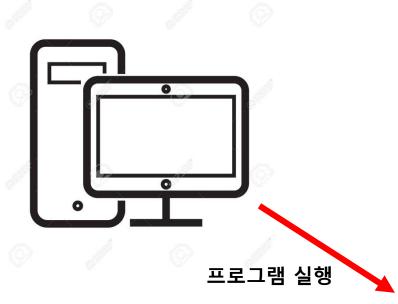

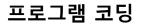

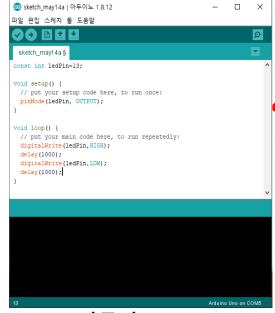


아두이노 IDE

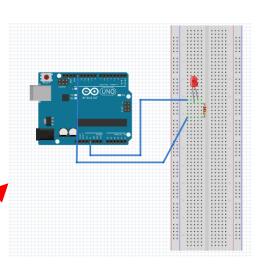

프로그램 업로드


▶ 아두이노 IDE설치

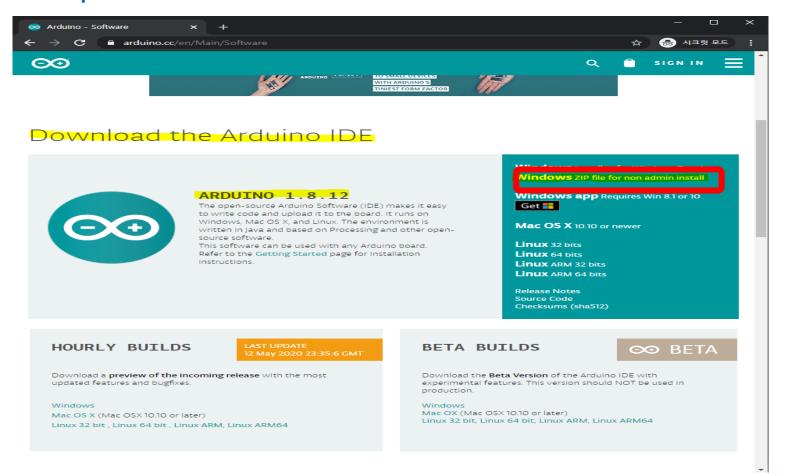✓ **아두이노 IDE 설치 다운로드** https://www.arduino.cc/



▶ 아두이노 IDE설치

- ✓ 압축파일 압축해제
- ✓ IDE실행 / 실행화면

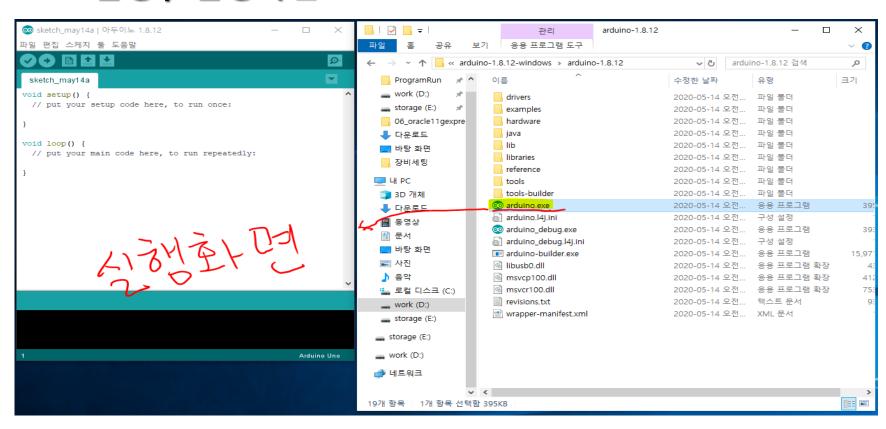

▶ 아두이노 IDE 환경설정

✓ 아두이노 Uno보드를 컴퓨터 연결

연결되면 board상 빨간 led에 불이 들어오는 것을 확인할 수 있음.

아두이노의 가장 기본이 되는 통신은 시리얼(Serial or UART) 통신


• 시리얼 통신: 프로세서에서 병렬로 한번에 처리되는 데이터를 외부 전송을 위해 직렬 데이터 스트림으로 바꿔서 하게 되는 통신, 두 기기간의 1:1통신


✓ 보드와 포트설정

보드 선택: 아두이노 IDE열기 -> 툴 -> 보드 -> Arduino Uno 선택


포트 선택 : 툴 -> 포트 -> 연결된 포트선택

▶ 아두이노 IDE 환경설정

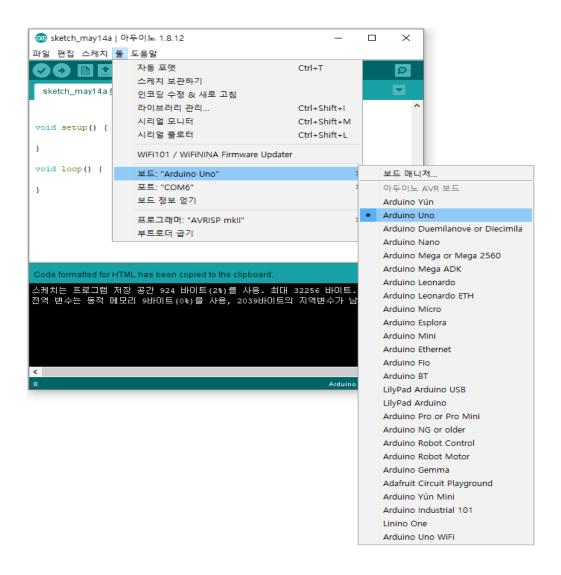

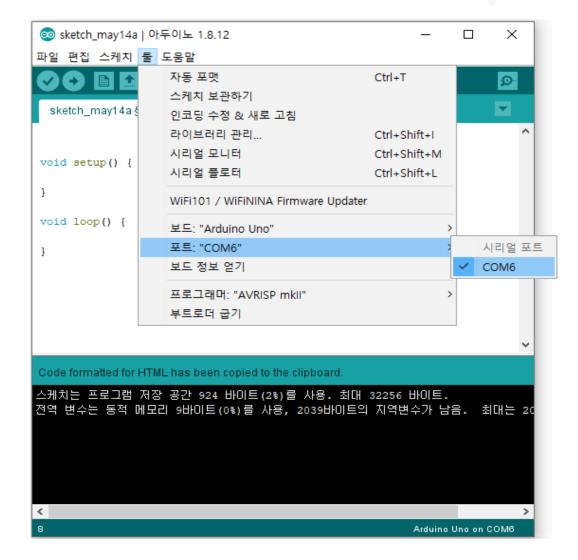

▶ 아두이노 IDE 살펴보기

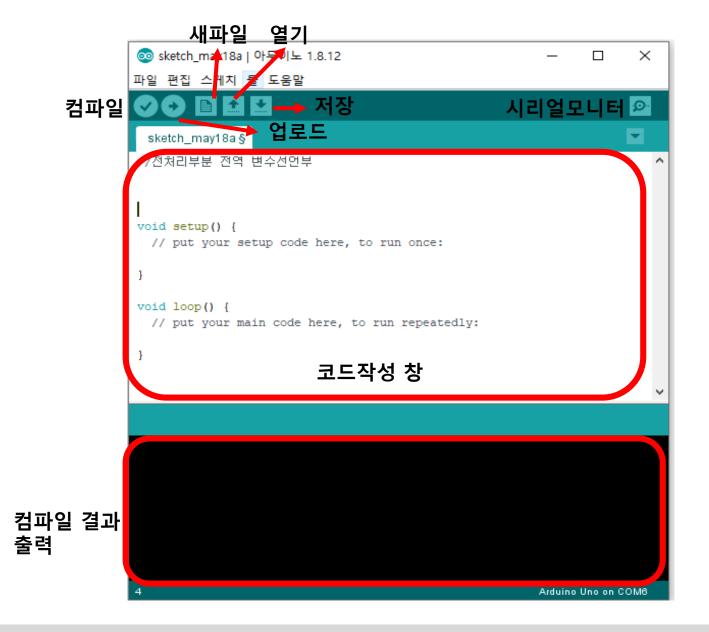

- 기본적으로 C/C++코드로 이루어 져있음
- main함수로 시작해야하지만, 간단
 하게 두가지 함수가 작성되어 있음
- 전처리부분에 변수를 선언하고 초 기화할 수 있음
- setup(): 실행시 한번만 실행되는 내용을 작성 주로 환경설정 부분
- loop(): 지속적으로 동작해야하는 부분을 작성
- #include : 라이브러리 참조

▶ 아두이노 기본 명령어

✓ pinMode(핀번호, OUTPUT/INPUT)

아두이노에 해당 핀을 출력또는 입력으로 지정하는 명령어 센서로부터 데이터를 받으면 INPUT, 데이터를 출력하면 OUTPUT으로 설정 예) 움직임 센서로부터 움직임을 입력받는것을 INPUT, LED에 출력하는것을 OUTPUT

✓ digitalWrite(핀번호, HIGHT/LOW)

연결된 digital pin에 5v 또는 0v의 전압을 주는것

HIGH: 5v / LOW: 0v * 숫자 1 / 0으로 표시 가능

✓ digitalRead(핀번호)

연결된 digital pin에서 값을 받아옴

* 아날로그 신호는 analogWrite/analogRead함수를 이용함

▶ 아두이노 기본 LED 켜기

✓ 준비장비

아두이노 Uno보드, LED전구 1개, 저항기 1개, 브레드보드,USB연결 케이블, 연결케이블 2개


✓ LED(발광 다이오드)

전기가 흐르면 불이 켜지는 전구 음극, 양극을 가지고 있으며(극성) 양극에서 음극으로 전류가 흐름 선이 긴쪽이 양극(5V, 3.3V, pin연결), 짧은 쪽이 음극임(GND연결)



✓ 저항기

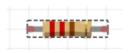
전류의 흐름을 조절하는 전자부품, 극성이 없음 저항이 강하면 전류가 흐르지 못하고, 저항이 약하면 전류가 잘흐름 LED기준 저항이 강하면 밝기가 약해지고, 저항이 약하면 더 밝아짐 * 전압이 너무 높으면 전구가 터질 수 있으니 주의



▶ 브레드보드 이용하기


✓ 브래드 보드란

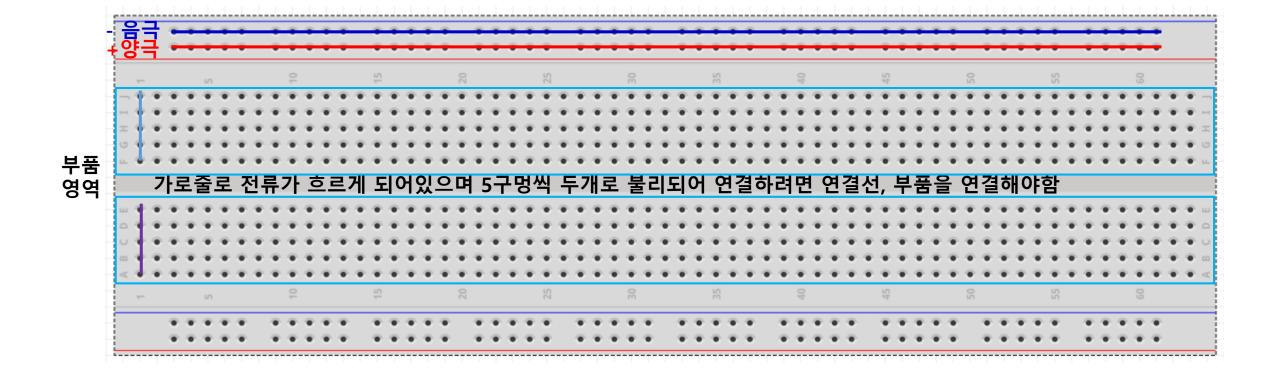전자부품을 끼울 수 있는 구멍이 포함된 보드 전류를 연결된 곳으로 흐르게 해주는 장비



▶ 아두이노 기본 LED 켜기

✓ 회로설계

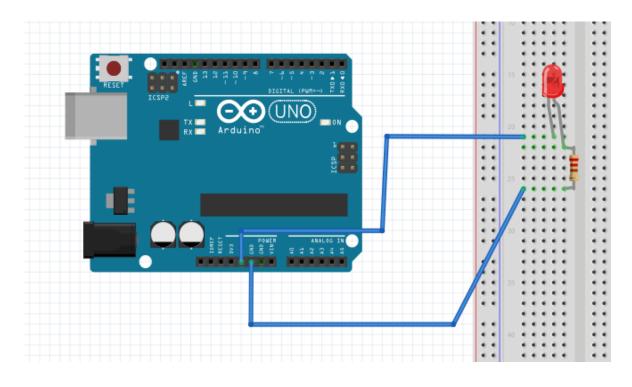

- LED의 두 선을 브래드보드에 연결(긴선 +, 짧은선 -) 세로로 동일한 선으로 연결
- LED 짧은선과 일치하는 가로선에 저항기의 왼쪽을 연결하고 오른쪽은 옆에 연결
- 연결케이블 두개를 한 개를 아두이노 GND, 다른 한 개를 5V에 연결
- GND 연결된 케이블을 가 연결되어있는 가로선에 연결하고 5V가 연결되어있는 케이블은 +가 연결되어 있는 가로선에 연결함
- USB케이블을 아두이노와 컴퓨터 USB포트에 연결

* 저항기 빼고 연결하면 전구가 터짐 조심할 것